




# 计算机组织与结构 (下)

## Computer Organization and Architecture

信息科学与工程学院



 

# 课程安排

---

- 网络课4-8学时,其中理论授课4学时。
- 课程设计24学时。地点: 信息学院实验中心
- 实验时间:TBD
- 闭卷考试2学时      时间、地点: TBD





# 课程内容

---

- 回顾计算结构（上）接口电路的内容，设计并仿真验证一个POC电路。
- 回顾计算结构（上）微程序控制的内容，设计仿真并硬件下载验证一个简单CPU系统的设计，要求其中控制器使用微程序方式完成。





# I/O模块


---

➤ 在计算机中，I/O模块承担在不同设备之间传递控制和数据信号的任务。针对CPU而言，I/O模块承担着CPU和外设的接口工作。

I/O模块承担的工作经常包括：

- 指令译码
- 数据
- 状态报告
- 地址识别



 


# I/O操作

 
## ➤ I/O操作的三种技术方式


- 编程I/O CPU对I/O发出命令，I/O模块接收命令并相应动作。CPU需要周期检查I/O模块状态。效率较低。
- 中断I/O I/O模块准备好时，会发送中断信号给CPU。效率较高。
- DMA I/O模块不经过CPU直接从内存存取数据，减轻CPU的资源占用率。





# POC设计

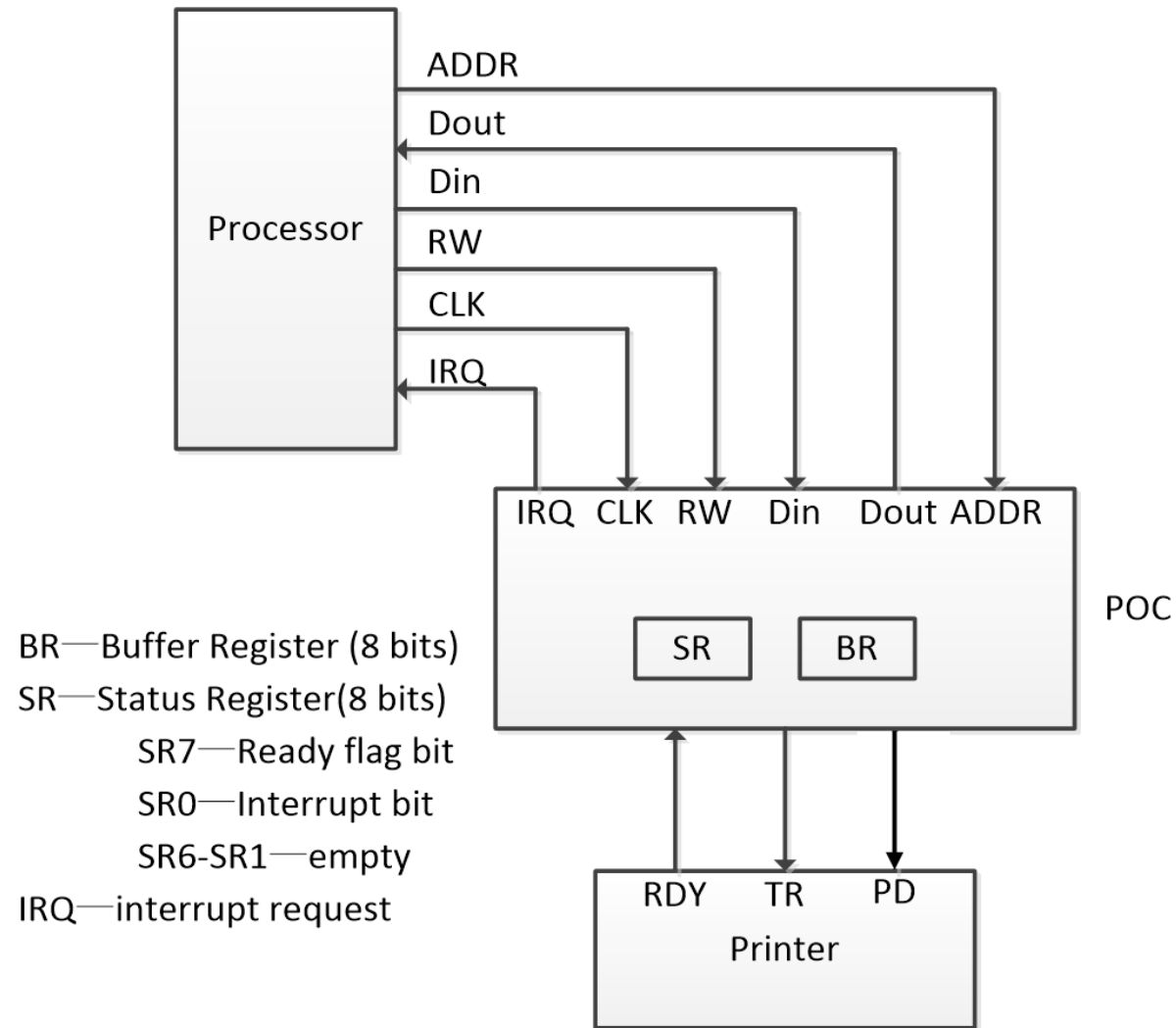

 


# POC设计
 
## ➤ CPU与POC接口

- 数据，地址，读写控制，时钟，中断请求
- 查询方式：SR0一直为0.

CPU通过合适的地址选中SR寄存器，查询SR7信息，如果SR7=1，CPU选中BR寄存器，将要打印的一个字节的数据写入BR，完成后CPU将SR7寄存器置为0，表明CPU已经写入新数据且尚未被处理。POC如果检测到SR7寄存器被置为0，开始与外设（打印机）握手操作，操作完成后POC将SR7寄存器置为1，即“准备好”状态。





# POC设计

 
## ➤ CPU与POC接口

- 中断方式：SR0一直为1.

POC将数据送至打印机后，将SR7置为1（准备好），此时由于SR7=1且SR0=1，POC会发送中断请求IRQ信号，CPU收到IRQ信号后，不会查询SR7，直接选中BR，将数据写入BR，然后CPU将SR7置为0，表明CPU已经写入新数据且尚未被处理。POC如果检测到SR7被置为0，表明收到新数据，开始与外设（打印机）握手操作，操作完成后POC将SR7置为1，由于SR0=1，使得IRQ信号拉低为低电平0，即发出中断请求。







# POC设计

## ➤ POC与打印机接口

- 当打印机准备好接收新的数据时，打印机将RDY置为1，等待新的数据从POC送来。POC完成与CPU的握手后，将数据送到PD端口。POC检测到打印机的RDY=1，在TR发送脉冲，表明发送请求，打印机检测到TR后，将RDY置为0，接收PD的数据送至打印。延迟一段时间，打印完成后，打印机又将RDY置为1，表明准备好。





 
# POC设计要求

- POC模块必须同时支持查询方式和中断方式，可以根据需要切换选择两种方式中的一种。
- 为了有效的仿真验证，建议设计一个Processor模块，必须设计一个打印机模块，与POC联合进行仿真。
- 每人一组，独立完成。完成后撰写实验报告。提交信箱：  
[coareport@163.com](mailto:coareport@163.com)
- 报告于返校后上课3周内提交。提交格式：PDF格式。
- 提交邮件请按下列主题标注：  
计算结构POC报告\*\*\*姓名。（注：请将\*\*\*用自己的学号替代，将“姓名”用自己的姓名替代）。





# CPU设计

---

- 此部分要求设计一个简单的CPU。该CPU拥有基本的指令集，并且能够使用指令集运行简单的程序。另外，CPU的控制器部分（CU）要求必须采用微程序设计方式。






# CPU结构

---

- 取指：CPU要从存储器中读取指令。
- 译码：必须翻译指令用以确定要执行的操作。
- 取数据：指令的执行可能会要求从存储器或I/O模块中读取数据。
- 处理数据：指令的执行可能会要求对数据进行算术或逻辑运算操作
- 写数据：指令执行的结果可能需要写入存储器或者I/O模块中。



# CPU内部结构

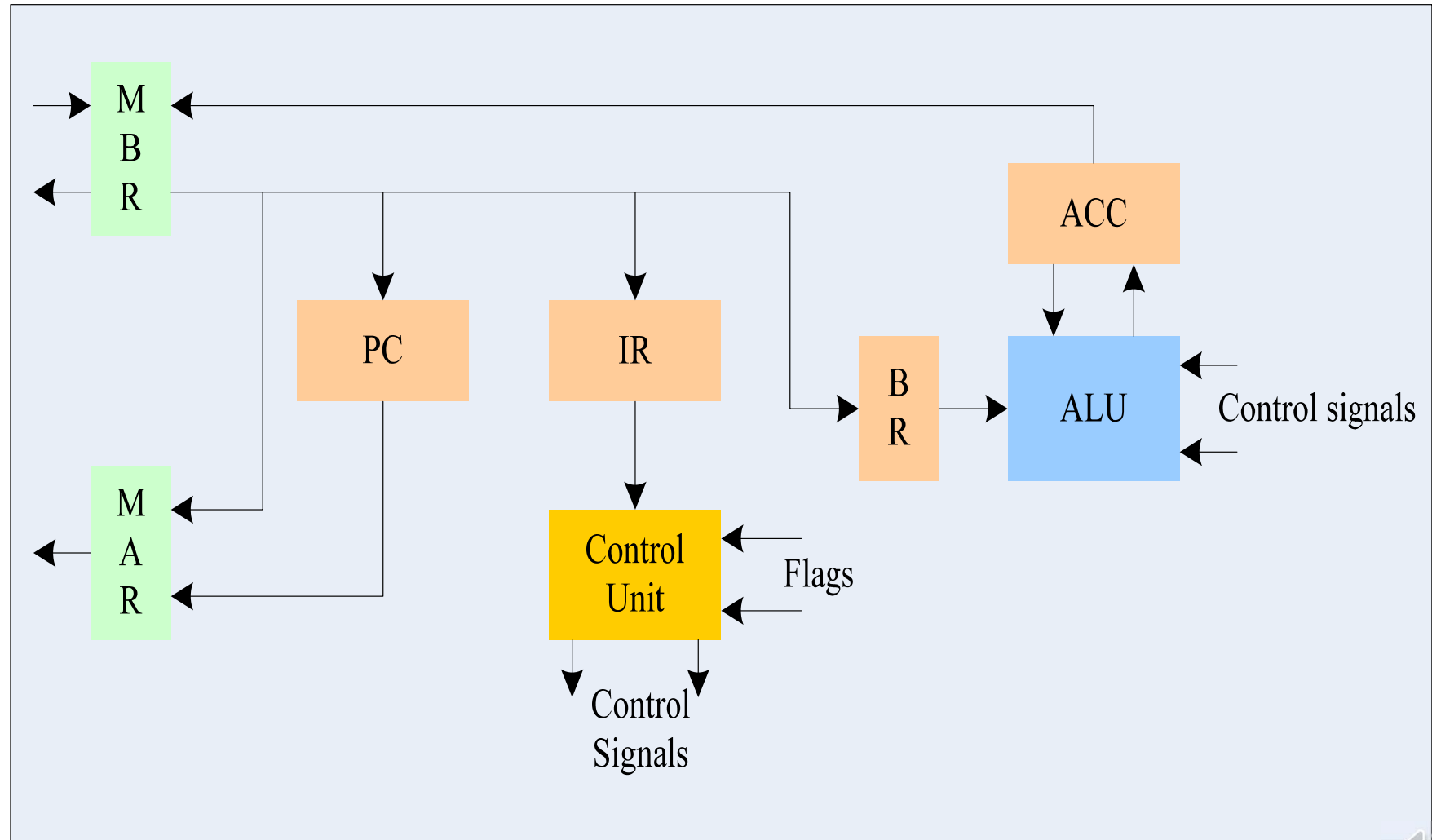



# CPU内部寄存器

---

- MAR (Memory Address Register)
  - MAR存放着要从存储器中读取或要写入存储器的存储器地址。
  - 此处, “读” 定义为CPU从内存中读。 “写” 定义为CPU把数据写入内存。
  - 本课程的设计中, MAR拥有8比特, 可以存取256个地址。





# CPU内部寄存器

---

- MBR (Memory Buffer Register)
  - MBR存储着将要被存入内存或者最后一次从内存中读出来的数值。
  - 本课程的设计中, MBR有16比特。
- PC (Program Counter)
  - PC寄存器用来跟踪程序中将要使用的指令。
  - 本课程中, PC有8比特。





# CPU内部寄存器

---

➤ IR (Instruction Register)

- IR存放指令的OPCODE (操作码) 部分。
- 本课程中, IR有8比特。

➤ BR (Buffer Register)

- BR作为ALU的一个输入, 存放着ALU的一个操作数。本课程中, BR有16比特。

➤ ACC (Accumulator)

- ACC保存着ALU的另一个操作数, 而且通常ACC存放着ALU的计算结果。本课程中, ACC有16比特。







# CPU指令集


- 本课程中，采用单地址的指令集结构。指令字包括两部分：操作码（OPCODE），用来定义指令的功能；地址段(Address Part)，用来存放要被操作的指令的地址。称之为直接寻址（Direct Addressing）。在一些少量的指令中，地址段就是操作数，这是立即数寻址（Immediate Addressing）。




 
# CPU指令集


- 简化起见，内存的大小为 $256 \times 16$ . 指令字有16比特，其中操作码部分8比特，地址段8比特。



# CPU指令集

INSTRUCTION	OPCODE	COMMENTS
STORE X	00000001	$ACC \rightarrow [X]$
LOAD X	00000010	$[X] \rightarrow ACC$
ADD X	00000011	$ACC + [X] \rightarrow ACC$
SUB X	00000100	$ACC - [X] \rightarrow ACC$
JMPGEZ X	00000101	If $ACC \geq 0$ then $X \rightarrow PC$ else $PC+1 \rightarrow PC$
JMP X	00000110	$X \rightarrow PC$
HALT	00000111	Halt a program
MPY X	00001000	$ACC \times [X] \rightarrow MR, ACC$
AND X	00001010	$ACC \text{ and } [X] \rightarrow ACC$
OR X	00001011	$ACC \text{ or } [X] \rightarrow ACC$
NOT X	00001100	$NOT [X] \rightarrow ACC$
SHIFTR	00001101	SHIFT $[X]$ to Right 1bit, Logic Shift
SHIFTL	00001110	SHIFT $[X]$ to Left 1bit, Logic Shift
.....	.....	.....



 


# ALU

- ALU是用来执行算术和逻辑操作的单元。  
几乎所有的操作都是将相应的数据带到  
ALU来进行处理，然后把结果取出。


Table 3 ALU Operations

Operations	Explanations
ADD	$(ACC') \leftarrow (ACC) + (BR)$
SUB	$(ACC') \leftarrow (ACC) - (BR)$
AND	$(ACC') \leftarrow (ACC) \text{ and } (BR)$
OR	$(ACC') \leftarrow (ACC) \text{ or } (BR)$
NOT	$(ACC') \leftarrow \text{Not } (ACC)$
SRL	$(ACC') \leftarrow \text{Shift } (ACC) \text{ to Left 1 bit}$
SRR	$(ACC') \leftarrow \text{Shift } (ACC) \text{ to Right 1 bit}$




 


# 存储器 (Memory)

 

# 微程序控制器设计

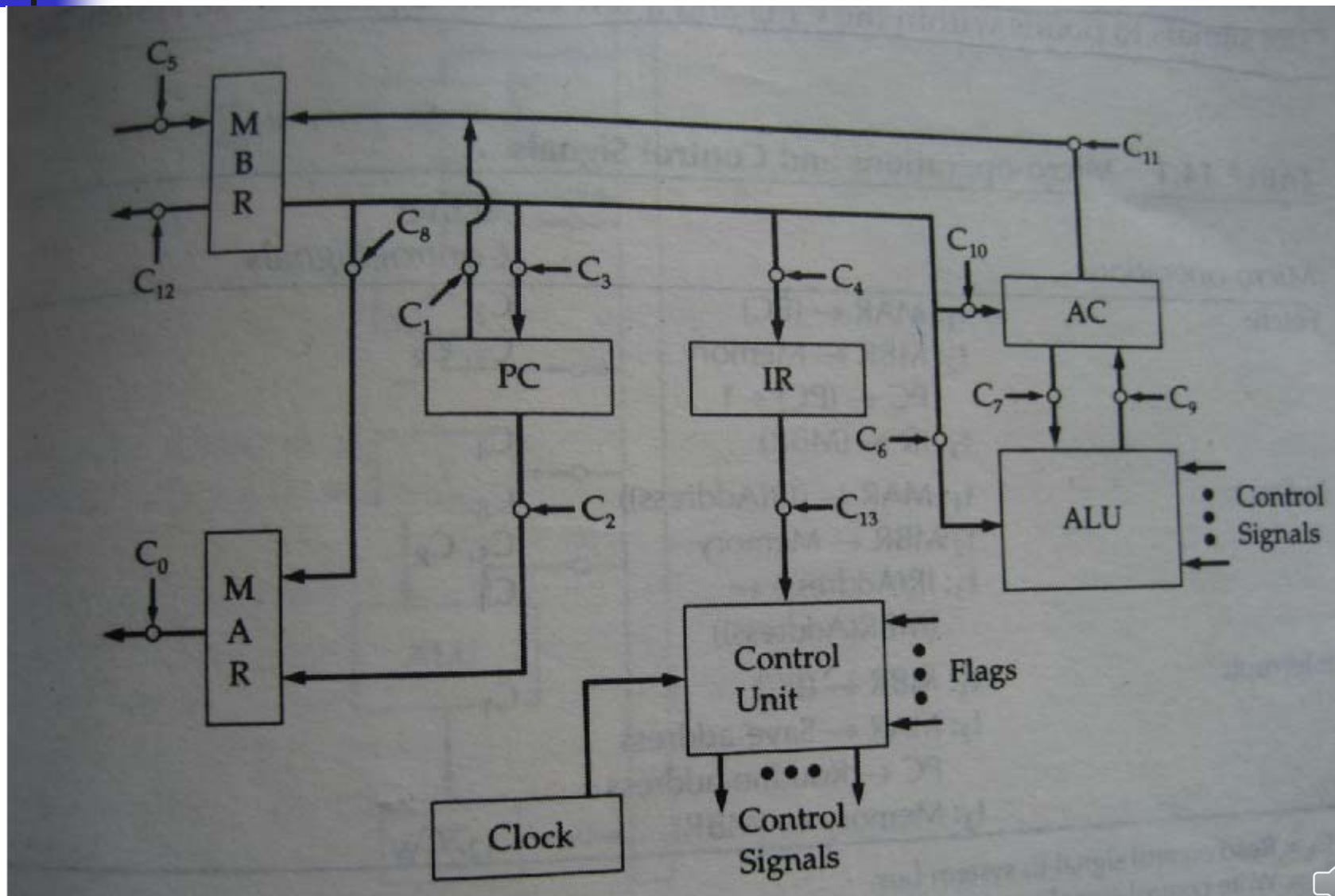

# 控制器内部结构

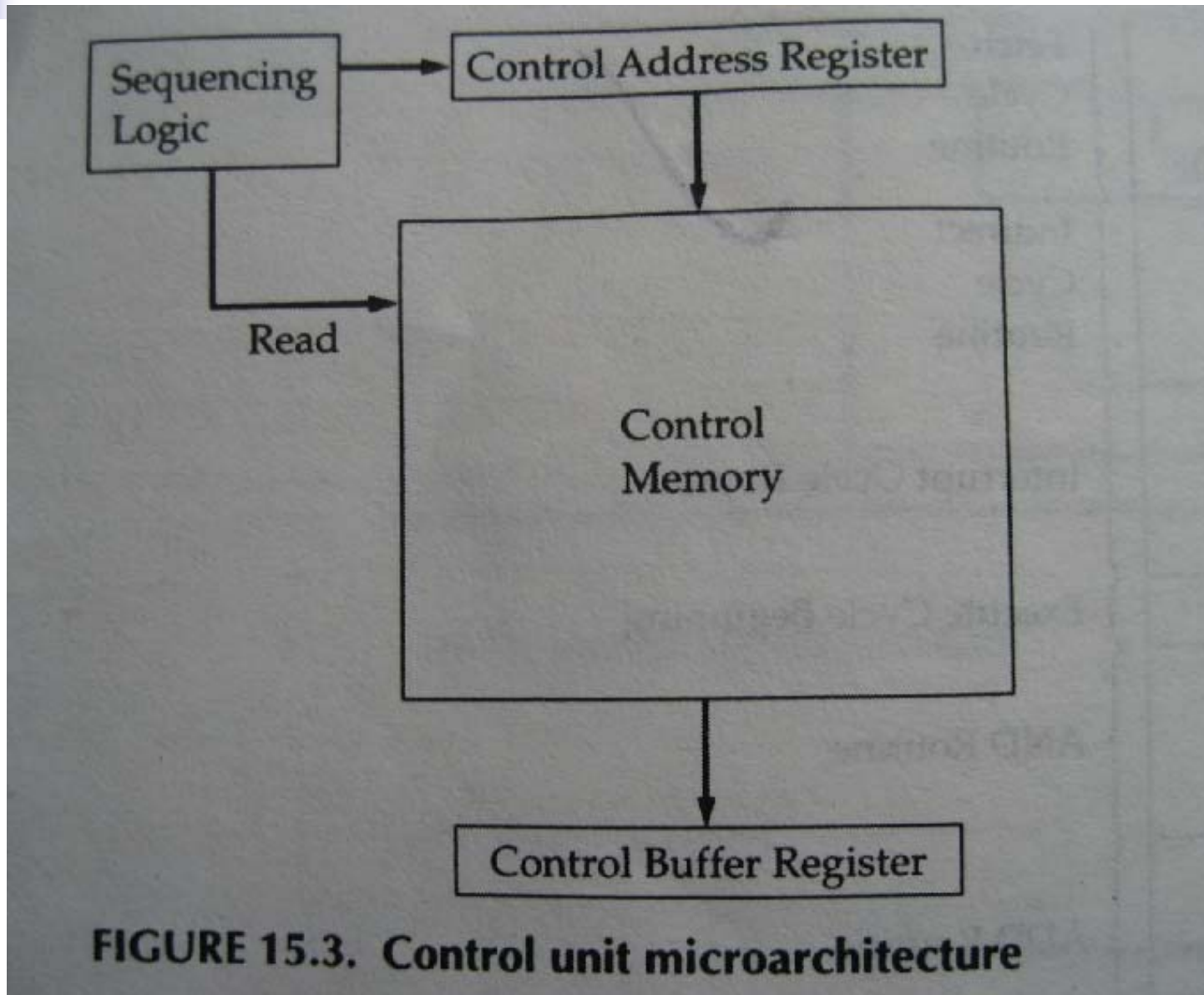



# 微程序控制器设计


- 控制器的控制存储器（CM）中存放有每一个指令对应的微程序，微程序包含若干行，每行都是一个微指令。0和1代表着断和通。对每一个微指令而言，控制器做的就是生成一系列控制信号来控制相关寄存器的操作。
- 控制地址寄存器（CAR）控制着下面要读取哪一条微指令，也就是读取哪一个地址，从CM中读取了一条微指令就相当于执行了若干个控制信号。




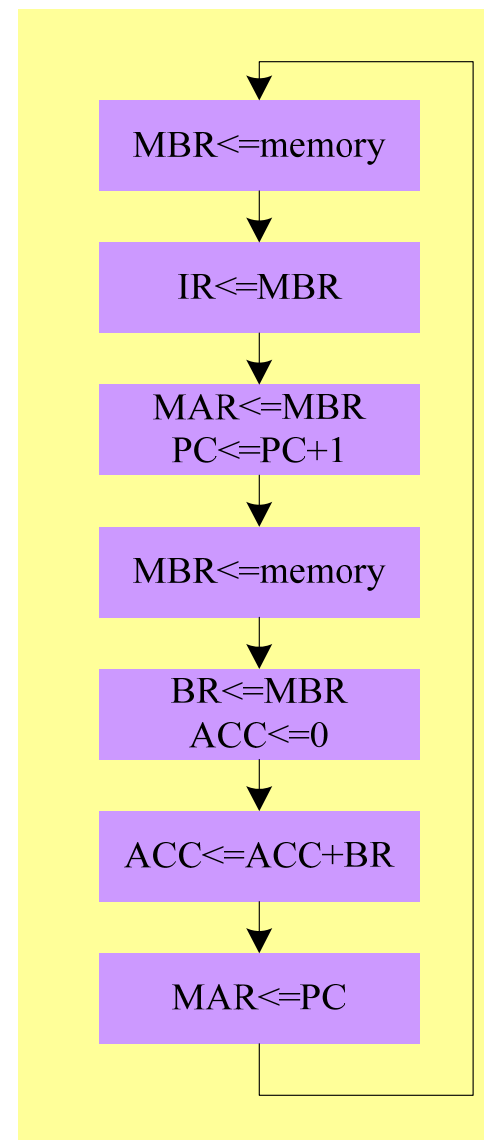
# 控制器设计

- 需要根据CPU的结构和具体设计来决定实际需要的控制信号，下面给出一个例子用来体现该过程。该例是LOAD指令的设计。



# 控制器设计

Table 4 Some Control signals for the LOAD instruction

<i>Bit in Control Memory</i>	<i>Micro-operation</i>	<i>Meaning</i>
C0	$CAR \leq CAR+1$	Control Address Increment
C1	$CAR \leq ***$	Control Address Redirection, depends on the position of microinstruction
C2	$CAR \leq 0$	Reset Control Address to zero position
C3	$MBR \leq \text{memory}$	Memory Content to MBR
C4	$IR \leq MBR[15..8]$	Copy MBR[15..8] to IR for OPCODE
C5	$MAR \leq MBR[7..0]$	Copy MBR[7..0] to MAR for address
C6	$PC \leq PC+1$	Increment PC for indicating position
C7	$BR \leq MBR$	Copy MBR data to BR for buffer to ALU
C8	$ACC \leq 0$	Reset ACC register to zero
C9	$ACC \leq ACC+BR$	Add BR to ACC
C10	$MAR \leq PC$	Copy PC value to MAR for next address
...	.....	.....





# 控制器设计

Table 5 Microprogram for LOAD instruction

<i>Microprogram</i>	<i>Control signals</i>
$MBR \leftarrow \text{memory}, CAR \leftarrow CAR+1$	C3, C0
$IR \leftarrow MBR[15..8], CAR \leftarrow CAR+1$	C4, C0
$CAR \leftarrow ***$ (***) is determined by OP CODE)	C1
$MAR \leftarrow MBR[7..0], PC \leftarrow PC+1, CAR \leftarrow CAR+1$	C5, C6, C0
$MBR \leftarrow \text{memory}, CAR \leftarrow CAR+1$	C3, C0
$BR \leftarrow MBR, ACC \leftarrow 0, CAR \leftarrow CAR+1$	C7, C8, C0
$ACC \leftarrow ACC+BR, CAR \leftarrow CAR+1$	C9, C0
$MAR \leftarrow PC, CAR \leftarrow 0$	C10, C2





# CPU设计要求

- 独立设计微程序控制器及外围的各寄存器。
- 使用实验指导书中的 $1+2+\cdots+100$ 和相应的乘法例子来验证程序的正确性与完整性。
- 要求完成并支持指令集中列出的所有指令。
- 不得随意增加CPU内寄存器，不能随意增加控制器到各寄存器的控制线。
- 必须采用微程序方式设计控制器，否则不予通过。





# CPU设计要求

---

- CPU设计要求仿真和硬件下载都需要验证。
- 下载硬件采用Xilinx 开发板。可以设计使用其中的按键、开关、LED灯、数码管等配合控制与显示。





# CPU设计要求

- 完成后撰写实验报告，每组1份。提交信箱：  
[coareport@163.com](mailto:coareport@163.com)
- 3人一组，合作完成。每人需掌握全部设计内容。
- 报告于课程验收结束后1周内提交,需要考试前提交完毕。提交格式：PDF格式。

- 提交邮件请按下列主题标注：

计算结构CPU报告\*\*\*姓名。（注：请将\*\*\*用自己的学号替代，将“姓名”用自己的姓名替代）。

