

# 计算机组织与结构(II) Computer Organization and Architecture

信息科学与工程学院 毫米波国家重点实验室





# 课程内容

- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介







# 课程内容

- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介







## 资源共享


■资源共享是一种优化技术,该技术使得可以使用单个功能模块(比如说一个加法器或一个比较器)来实现一系列操作。比如说,一个乘法器可能先处理两个值A和B,然后同样是这个乘法器,再来处理C和D。资源共享的典型应用是时分复用(Time-Division Multiplexing—TDM)。




 
# 流水线设计(Pipeline)

- 假设我们要设计的电路或电路的一部分可以 由一些组合逻辑块串联实现,如图表示。
- 假设每个组合逻辑块需要使用N纳秒来实现其功能,而我们假设现在有3个这样的组合逻辑块,那么从数据进入第一个块到最后输出,共花费3×N纳秒的时间。







# 流水线设计(Pipeline)


■通常情况下,组合电路中,在我们得到有效的输出数据之前,无法输入新的数据。这样带来的结果是每个组合逻辑块在一次数据处理过程中(3×N纳秒)只有N纳秒在有效工作。那么如何每个块都充分的利用起来呢?答案就是使用流水线操作技术,将逻辑块与块之间用寄存器进行隔离,以提高效率和速度。




 
# 流水线设计(Pipeline)

■ 所有寄存器使用共同的时钟信号,在每一个有效的时钟边沿时刻,寄存器的值都要更新一次,更新的值是该寄存器前一级的组合电路的输出。于是这些值被逐级传输直到输出。在这种情况下,一旦"水泵中的水被抽满",流水线饱和运作,处理一个数据的时间将变为N纳秒。







 
## 乒乓操作

在第一个缓冲周期,将输入的数据流缓存到"数据缓冲 模块1";在第2个缓冲周期,通过"输入数据选择单元" 的切换,将输入的数据流缓存到"数据缓冲模块2",同 时将"数据缓冲模块1"缓存的第1个周期数据通过"输 出数据选择单元"的选择,送到"数据流运算处理模 块"进行运算处理;在第3个缓冲周期通过"输入数据 选择单元"的再次切换,将输入的数据流缓存到"数据 缓冲模块1",同时将"数据缓冲模块2"缓存的第2个周 期的数据通过"输出数据选择单元"切换,送到"数据 流运算处理模块"进行运算处理。如此循环。







 
## 时序逻辑-状态机

- □ All state machines have the general feedback structure consisting of:
  - Combinational logic implements the next state logic
    - Next state (ns) of the machine is formed from the current state (cs) and the current inputs
  - > State register holds the value of current state








#### 状态机设计

- 状态机是大型电子设计的基础,通常用状态 机来实现数字系统的控制器.
- 最基本的两种状态机方式:
  - ➤ Moore型 较简单的一种状态机,输出仅是当前状态的函数。
  - ➤ Mealy型 输出是当前状态和输入状态的函数.





#### Moore **US** Mealy

 






## 时序逻辑-Moore/Mealy状态机

#### **Moore State Machine**



- Next state depends on the current state and the inputs but the output depends only on the present state
  - next\_state(t) = h(current\_state(t), input(t))
  - > output = g(current\_state(t))

#### **Mealy State Machine**

 

- Next state and the outputs depend on the current state and the inputs
  - > next\_state(t) = h(current\_state(t), input(t))
  - output(t) = g(current\_state(t), input(t))





# 课程内容

- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介





# Verilog与VHDL

■ Verilog HDL和VHDL是目前世界上最流行的两种硬件描述语言,均为IEEE标准,被广泛地应用于基于可编程逻辑器件的项目开发。二者都是在20世纪80年代中期开发出来的,前者由Gateway Design Automation公司(该公司于1989年被Cadence公司收购)开发,后者由美国军方研发。

# ■ Verilog与VHDL比较

- ◆ VHDL的设计之初就更加针对标准化进行设计,Verilog则具有简明、高效的代码风格
- ◆ Verilog的逻辑门级、开关级电路描述能力更强,VHDL的系统级抽象描述能力则比Verilog强。





#### VHDL简介

- Very high speed integrated circuit HardwareDescription Language
- 1987底,VHDL被IEEE和美国国防部确认为标准硬件描述语言。此后VHDL在电子设计领域得到了广泛的接受,并逐步取代了原有的非标准的硬件描述语言。现在,VHDL和Verilog作为IEEE的工业标准硬件描述语言,又得到众多EDA公司的支持,在电子工程领域,已成为事实上的通用硬件描述语言。



#### VHDL基本结构

■库 (LIBRARY) 用来存储可编译的设计单元

■ 实体 (ENTITY) 描述设计模块的输入输出端口类型

■结构体 (ARCHITECTURE) 描述电路的具体功能





#### VHDL基本结构一库

■ 库调用语句放在程序的最前面,最常用的库 调用语句为:

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

USE IEEE.STD\_LOGIC\_UNSIGNED.ALL;





#### VHDL基本结构一实体

■ 实体定义设计的全部输入输出信号. 格式如下:

ENTITY 实体名 IS

**PORT** 

(输入输出信号列表);

END 实体名;







#### VHDL基本结构一实体

■ 一个计数器的实体部分

```
ENTITY count_m16 IS
PORT(
reset : IN     std_logic;
clk : IN     std_logic;
co     : OUT     std_logic;
count :BUFFER std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END count_m16;
```





#### VHDL基本结构一实体

- ■端口模式
  - 输入信号,不能给输入端口赋值 1. IN
  - 2. OUT 输出信号,不能在内部反馈使用
  - 3. INOUT 双向信号
  - 4. BUFFER 输出信号,可在内部反馈
- ■数据类型

std\_logic: 0(0), 1(1), Z(高阻态), X(不定态).

std\_logic\_vector: std\_logic 的矢量形式







#### VHDL基本结构一结构体

■ 结构体描述实体的结构或行为,格式为:

ARCHITECTURE 结构体名 OF 实体名 IS

定义语句 {内部信号、常数、数据类型、函数 }

**BEGIN** 

并行处理语句;

进程语句(PROCESS);

END 结构体名;





## VHDL基本结构一结构体

■上述计数器的结构体部分

```
ARCHITECTURE behave OF count m16 IS
BEGIN
   PROCESS (clk)
   BEGIN
      IF (clk'event and clk='1')THEN
         IF (reset='1')THEN count<="0000";co<='0';
        ELSIF (count="1111")THEN count<="0000";co<='1';
          ELSE count<=count+1; co<='0';
         END IF:
       END IF;
   END PROCESS;
END behave;
```





#### VHDL基本结构一结构体

■ 一个加法器结构体的例子

```
ARCHITECTURE behave OF adder8 IS
BEGIN

SUM1<=ADD_A+ADD_B;
SUM2<=ADD_C+ADD_D;
SUM3<=ADD_E+ADD_F;
END behave;
```





## VHDL基本结构一结构体一数据对象

■ 常量一在设计描述中保持特定值不变。 CONSTANT 常数名:数据类型:=表达式; CONSTANT width: integer:=8;

■ 信号一声明内部信号,在元件间起互连作用. SIGNAL 信号名:数据类型; SIGNAL a:std\_logic\_vector(3 downto 0);

■ **变量**一用于声明进程或子程序中的局部值; VARIABLE 变量名:数据类型; VARIABLE a: std\_logic;





## VHDL基本结构一结构体-信号vs变量

■ 信号是全局量,常在结构体中声明:
ARCHITECTURE behave OF Entity\_Name IS
SIGNAL sig\_temp: std\_logic;

■ 变量是局部量,常在进程中声明:
ARCHITECTURE behave OF Entity\_Name IS
BEGIN
PROCESS (...)
VARIABLE var\_temp: std\_logic;





## VHDL基本结构一结构体-信号vs变量

■信号赋值的符号为"<="

```
如: SIG_temp <= '1';
```

■ 变量赋值的符号为 ":="

```
如: VAR_temp := '1';
```



#### VHDL描述方法

- 并发语句(Concurrent Statement)
  - ▶简单赋值语句
  - ▶条件赋值语句
  - ▶选择信号赋值语句
- 顺序语句(Sequential Statement)
  - ➤IF 语句
  - ➤ CASE 语句
- 进程语句(Process Statement)





- 所有的并发语句都是并行执行
- ■并发语句不关心在程序中的位置
- 并发语句的输出依赖于输入


```
Output depends on Input only
Entity test1 Is
                                                       Entity test1 Is
                     without any conditional
Port (a, b: in bit;
                                                       Port (a, b: in bit;
                     constraint
      c, d: out bit);
                                                             c, d: out bit);
end test1;
                                                       end test1;
architecture test1 body of test1 is
                                                       architecture test1 body of test1 is
                                                       begin
begin
c \le a and b;
                                                       d \le a or b;
                                                       c \le a and b;
d \le a \text{ or } b;
                                                       end test1_body;
end test1_body;
```

Does not care the position within the coding





  $c \le a \text{ and } b;$   $d \le a \text{ or } b;$   $c \le a \text{ and } b;$ 







#### ■ 简单赋值语句

赋值目标<=表达式;

赋值目标<=表达式;

如 c<=a+b;  $c \le a$  and b; c<=a;





#### ■ 条件赋值语句

目标 <= 表达式1 WHEN 赋值条件1 ELSE 表达式2 WHEN 赋值条件2 ELSE ..... 表达式N;

如:y <= a0 WHEN s="00" ELSE a1 WHEN s="01" ELSE a2 WHEN s="10" ELSE a3;





■ 选择信号赋值语句

WITH 选择表达式 SELECT 赋值目标信号 <= 表达式 WHEN 选择值,

. . . . .

表达式 WHEN 选择值;

如: WITH s SELECT

y<= a0 WHEN "00",

a1 WHEN "01",

a2 WHEN "10",

a3 WHEN OTHERS;





#### VHDL顺序语句

#### ■ IF语句

```
PROCESS (s, a0, a1, a2, a3)
BEGIN
   IF s="00" THEN y<=a0;
   ELSIF s="01"THEN y<=a1;
   ELSIF s="10"THEN y<=a2;
   ELSE y<=a3;
   END IF;
END PROCESS;
```





#### VHDL顺序语句

#### **■ CASE语句**

```
PROCESS (s, a0, a1, a2, a3)
BEGIN
   CASE s IS
   WHEN "00" => y<=a0;
   WHEN "01" => y<=a1;
   WHEN "10" => y<=a2;
   WHEN others=> y<=a3;
   END CASE;
END PROCESS;
```





#### VHDL进程语句

- 进程语句由一段程序构成,各个进程之间是 并行执行的,进程内部是顺序执行的。一个 结构体可以包含多个进程语句。
- PROCESS 必须要有敏感信号表(SENTIVITY LIST),敏感表中的信号变化导致进程触发.

PROCESS (敏感信号表)

[声明区];--此处声明局部变量等.

BEGIN --进程开始

[顺序语句];

END PROCESS;--进程结束







#### VHDL进程语句(EXAMPLE 1)

```
entity test is
           : in std_logic_vector(3 downto 0);
port(a,b
   sel1,sel2: in std_logic;
   result: out std_logic_vector(3 downto 0));
end test;
architecture behave of test is
begin
 process(sel1,sel2,a,b)
  begin
       if(sel1='1') then result<=a;
       elsif(sel2='1') then result<=b;
       else result<="0000";
       end if;
 end process;
end behave;
```





# VHDL进程语句(EXAMPLE 1)

# 计算机组织与结构

		100.	Ons 200	.Ons 300	).Ons 400	.Ons 500	Ons 600.	Ons 700	.Ons 80
<b>□</b> ► sel2	0								
<b>iii−</b> sel1	1								
📭 a	H1	1 )	3	5	7	9	В	D	
📭 b	H2	2	4	(6	8	( A	( C	Е	
<section-header> result</section-header>	H1	1	3	6	8	9	В	X	0



#### VHDL进程语句(EXAMPLE 2)


```
Entity test1 IS
PORT (clk, d1, d2 : in std_logic;
      q1, q2 : out std_logic);
END test1:
ARCHITECTURE test1_body OF test1 IS
BEGIN
   PROCESS (clk, d1)
    BEGIN
    IF (clk'event and clk = '1') THEN q1 <= d1; END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (clk, d2)
    BEGIN
    IF (clk'event and clk= '1') THEN q2 <= d2; END IF;
    END PROCESS;
 END test1_body;
```






#### VHDL进程语句(EXAMPLE 2)

■ 上述两个程序的仿真波形是相同的,如下所示:

 



 







```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY moore_example IS
PORT
  (clk, datain, reset : IN std_logic;
  dataout: OUT std_logic_vector(3 downto 0));
END moore_example;
ARCHITECTURE behave OF moore_example IS
TYPE state_type IS (s1,s2,s3,s4);
SIGNAL state: state_type;
BEGIN
```





```
PROCESS (clk, reset )
    IF reset='1' THEN state<=s1:
    ELSIF (clk'event and clk='1') THEN
       CASE state IS
         WHEN s1 => IF datain='1' THEN state<=s2; END IF;
         WHEN s2 => IF datain='0' THEN state<=s3; END IF;
         WHEN s3 => IF datain='1' THEN state<=s4; END IF;
         WHEN s4 => IF datain='0' THEN state<=s1; END IF;
       END CASE;
    END IF;
END PROCESS;
```







 
```
PROCESS (state)
BEGIN
   CASE state IS
        WHEN s1 => dataout<="0001";
        WHEN s2 \Rightarrow dataout <= "0010";
        WHEN s3 \Rightarrow dataout <= "0100";
        WHEN s4 => dataout<="1000";
   END CASE;
END PROCESS;
END behave;
```













```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY mealy_example IS
PORT
  (clk, datain, reset : IN std_logic;
  dataout: OUT std_logic_vector(3 downto 0));
END mealy_example;
ARCHITECTURE behave OF mealy_example IS
TYPE state_type IS (s1,s2,s3,s4);
SIGNAL state: state_type;
BEGIN
```





```
PROCESS (clk, reset )
IF reset='1' THEN state<=s1;
ELSIF (clk'event and clk='1') THEN
   CASE state IS
    WHEN s1=>IF datain='1' THEN state<=s2;END IF;
    WHEN s2=>IF datain='0' THEN state<=s3;END IF;
    WHEN s3=>IF datain='1' THEN state<=s4;END IF;
    WHEN s4=>IF datain='0' THEN state<=s1;END IF;
   END CASE:
END IF;
END PROCESS;
```







```
PROCESS (state)
BEGIN
   CASE state IS
   WHEN s1 => IF datain='1' THEN dataout<="0001";
               ELSE dataout<="0000" END IF;
   WHEN s2 => IF datain='0' THEN dataout<="0010";
               ELSE dataout<="0001"; END IF;
   WHEN s3 => IF datain='1' THEN dataout<="0100";
               ELSE dataout<="0001"; END IF;
   WHEN s4 => IF datain='0' THEN dataout<="1000";
               ELSE dataout<="0001"; END IF;
   END CASE;
END PROCESS;
END behave;
```





# Verilog简介

- 1983年由Gateway Design Automation(GDA)公司Philip Moorby为其模拟器产品开发的硬件建模语言
- 1987年Synonsys公司开始使用Verilog HDL行为语言作 为综合工具的输入。
- 1990 年, Cadence 公司成立 OVI(Open Verilog International)组织来负责推广Verilog
- 1995年, IEEE制定了Verilog HDL标准, 即IEEE Std 1364 1995
- 2000年, IEEE公布的Verilog 2001标准, 其大幅度地 提高了系统级和可综合性能。





# Verilog的基本结构-模块 (module)

■ 模块是Verilog的基本描述单位,用于描述某个设计的功能或结构及与其它模块通信的外部接口

■例子

```
module HalfAdder (A, B, Sum, Carry);
input A, B;
output Sum, Carry;
assign Sum=A^B;
assign Carry=A&B;
endmodule
```

State Key Laboratory of Millimeter Waves





# Verilog的基本结构-模块 (module)

■ Verilog 模 块 结 构 完 全 嵌 在 module 和 endmodule声明语句之间

- ■每个Verilog程序包括四个主要部分:端口定 义、I/O说明、内部信号声明、功能定义。
- 模块中,可以采用下述方式描述设计:
  - ◆数据流方式
  - ◆行为方式
  - ◆结构方式
  - ◆上述方式的混合





# Verilog的基本运算符

#### Bitwise operators

- ~ NOT
- & AND
- l OR
- ^ EXOR

#### More Operators:

- >> Shift right
- << Shift left
- + Add
- Subtract
- \* Multiply
- / Divide
- % Modulus

#### **Relational Operators:**

- == Equal to
- != Not equal
- < Less than
- > Greater than
- <= Less than or equal
- >= Greater than or equal
- && AND
- || OR





## Verilog数据流描述方式

■ 使用连续赋值语句 assign [delay] LHS\_net=RHS\_expression;

■例子

```
module HalfAdder(A, B, Sum, Carry);
input A, B;
output Sum, Carry;
assign Sum=A^B;
assign Carry=A&B;
endmodule
```





# Verilog行为描述方式

- 使用过程语句描述:
  - ◆initial语句: 只执行一次
  - ◆always语句:循环重复执行

#### ■ 例子:

```
module HalfAdder(A, B, Sum, Carry);
input A, B;
output Sum, Carry;
always@(A or B)
begin
Sum=A^B;
Carry=A&B;
end
endmodule
```






#### Verilog结构化描述方式

- ■用Verilog直接描述逻辑图
- ■可使用
  - ◆内置门: not, and, or...
  - ◆开关级: nmos, cmos, tran...
  - ◆用户自定义的结构
  - ◆模块实例: 其它module单元





# Verilog组合逻辑-举例

 

```
module example2 (a,b,c);
// Port modes
input a,b;
output c;
```

```
reg c;

// Functionality
always @ (a or b)
c = ~(a & b);
endmodule
```

// Registered identifiers

```
module example1(c,a,b);
input a, b;
output c;

// Functionality
assign c = ~(a & b);
endmodule
```


Sensitivity list







#### Verilog组合逻辑-举例

 


module example3(a,b,c,d);

```
// Port modes
input a, b;
output c;
output d;

// Registered identifiers
reg c,d;

 // Functionality
always @ (a or b)
begin
    c <= ~(a & b);
    d <= a ^ b;</pre>
```



module Mux2 (A, B, Sel, Y);

input A, B, Sel;

```
output Y;
reg Y;

// Functionality
always @ (A or B or Sel)
   if (Sel==0)
      Y = A;
   else
      Y = B;
```

endmodule



end







# Verilog时序逻辑─举例

```
module D_FF (D, Clock, Q);
                                        20,20
    input D, Clock;
    output Q;
    // Registered identifiers
    reg Q;
    // Functionality
    always @ (posedge Clock)
        Q \leq D:
endmodule
                                  req Q;
                                        Q <= 0:
                                     else
```

```
CLK
```

**Sensitivity list** 

```
module D_FF (D,Clock,Q,Q_bar,Reset);
input D, Clock, Reset;
output Q, Q_bar;
always @ (posedge Clock or posedge Reset)
   if (Reset == 1)
      Q \leq D:
assign Q_bar = ~Q;
endmodule
```



//Output assignments

endmodule




# Verilog时序逻辑-状态机设计模板

```
Break FSMs into four blocks:
                                                          Tips
                                                                     State definitions-Next state calculations (decoder)-Registers
                                                                          or flip-flops calculation-Output calculations (logic)
                                                                     //state flip-flops
module mod_name ( ... );
                                                                     reg [2:0] state, next_state;
        input ...;
                                                                     //1, state definitions
                                                                     parameter S0=2'b00 S1=2'b 01, S2=2'b 10, S3=2'b11,...
        output ...;
                                                                     // 2. State machine descriptions, next state calculations
        parameter size = ...;
                                                                     always @(state or....)
                                                                     begin case (state)
        req [size-1: 0] current_state;
                                                                     End
        wire [size-1: 0] next_state;
                                                                     //3 register or flip-flop calculation
                                                                     always@(posedge clk)
                                                                     state <= next_state
         define state 0 2'b00
                                                                     //4. Output calculations
         `define state 1 2b01
                                                                     Output=f(state, inputs)
        always @ (current_state or the_inputs) begin
                 // Decode for next_state with case or if statement
                                                                                                       Next State
                                                                                                           Logic
        end
        always @ (negedge reset or posedge clk) begin
                 if (reset == 1'b0) current state <= state 0;
                                                                                                           State
                 else
                                       current state <= next state;
                                                                                                         Register
        end
```

State Key Laboratory of Millimeter Waves




# Verilog时序逻辑-Moore状态机举例

 

Functionality: Detect two successive 0s or 1s in the serial input bit stream

FSM Flow-Chart

 







# Verilog时序逻辑- Moore状态机举例

```
module seg detect (clock, reset, in bit, out bit);
 input clock, reset, in bit;
 output out bit;
 reg [2:0] state reg, next state;
 parameter reset state = 3'b000;
 parameter read_1_zero = 3'b001;
 parameter read 1 one = 3'b010;
 parameter read 2 zero = 3'b011;
 parameter read 2 one = 3'b100;
 always @ (posedge clock or posedge reset)
   if (reset == 1)
    state req <= reset state:
   else
    state reg <= next state;
```

```
always @ (state reg or in bit)
  case (state_reg)
    reset_state:
        if (in bit == 0)
           next state = read 1 zero;
        else if (in bit == 1)
           next state = read 1 one;
        else next state = reset state:
    read 1 zero:
        if (in bit == 0)
           next state = read 2 zero:
        else if (in_bit == 1)
           next state = read 1 one:
        else next state = reset state;
    read 2 zero:
        if (in bit == 0)
           next state = read 2 zero;
        else if (in_bit == 1)
           next state = read 1 one;
        else next_state = reset_state;
```





# Verilog时序逻辑-Moore状态机举例

```
read_1_one:
      if (in bit == 0)
         next state = read 1 zero;
      else if (in bit == 1)
         next state = read 2 one;
      else next state = reset state:
    read 2 one:
      if (in bit == 0)
         next state = read 1 zero;
      else if (in_bit == 1)
         next state = read 2 one;
      else next_state = reset_state;
    default: next_state = reset_state;
endcase
```

```
in_bit clock
```

```
assign out_bit = ((state_reg == read_2_zero) || (state_reg == read_2_one)) ? 1 : 0;
endmodule
```





# 课程内容


- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介







# Verilog模块的测试

 





#### Verilog模块的测试 - 测试文件结构

■测试文件通常包含以下内容:

module Test\_bench(); //通常无输入输出信号或变量声明定义使用 initial 或 always语句产生激励例化待测试模块监控和比较输出响应Endmodule





# Verilog模块的测试 - 结构举例

#### 测试模块常见的形式:

```
module testfirstmodule;
  reg ...; //被测模块输入
  wire...; //被测模块输出
  initial
      begin
      end ... ...//产生测试激励或控制信号
  always #delay
      begin
      end ....//产生测试激励或控制信号
  ForTestingModule m(.in1(ina), .in2(inb), .out1(outa));
 //被测模块的实例引用
```

endmodule





## Verilog模块的测试

#### 测试模块中常用的过程块:

	initial	 always
$\downarrow$		

所有的过程块都在0时刻同时启动;它们是并行的,在模块中不分前后。

- initial 块只执行一次
- always块 只要符合 触发条件可以循环 执行



#### Verilog模块的测试 -信号的初始化

■ 代码中的变量的初始化可以用initial进行初始化,也可以在定义的时候进行初始化

■ 在一定的触发条件下,例如复位中进行初始 化

■利用Verilog语言的读文件功能,从文本文件中读取数据(该数据可以通过C/C++、MATLAB等软件语言生成)





#### Verilog模块的测试 - 激励源产生

#### ■ 绝对时间:

```
initial begin
  Reset = 1; //仿真时间零点激励
  Load = 0; //仿真时间零点激励
  Count = 0; //仿真时间零点激励
  #100 Reset = 0;
  //绝对时间100激励
  #20 \text{ Load} = 1;
  //绝对时间120激励
  //相对上一个时间点20
  #20 Count = 1;
  //绝对时间140激励
  //相对上一个时间点20
end
```

```
■ 相对时间:
```

```
always @ (posedge clock)
Count <= Count + 1; //绝对时间的递增
initial begin
  if (Count <= 5) begin
    Reset = 1; Load = 0;
  end
  else begin //触发事件,产生下列激励
       Reset = 0; Load = 1;
       end
End
initial begin
  if (Count == 0110) begin
      Load \leq 0;
      $display("Terminal.");
      end
```





# Verilog模块的测试 - 测试时钟产生

#### ■ 基于initial 语句的方法:

End

#### ■ 基于always 语句的方法:

```
parameter clk_period = 10;
reg clk;
initial
    clk = 0;
always # (clk_period/2) clk = ~clk;
```







## Verilog模块的测试 - 复位产生

#### ■ 异步复位:

```
parameter rst_repiod = 100;
reg rst_n;
initial begin
  rst_n = 0;
  # rst_repiod;
  rst_n = 1;
End
```

#### ■ 同步复位:

```
parameter rst_repiod = 100;
reg rst_n;
initial begin
  rst_n = 1;
  @( posedge clk);
   rst n = 0;
  # rst_repiod;
  @( posedge clk);
   rst_n = 1;
```

end





#### Verilog模块的测试 - 结果输出

■ 关键词\$display和\$monitor实现结果的输出

在终端中打印信号的ASCII值
initial begin
\$timeformat(-9,1,"ns",12); //设置输出时钟格式
\$display(" Time Clk Rst Ld SftRg Data Sel"); //显示输入的字符串
\$monitor("%t %b %b %b %b %b %b", //设置输出信号格式
\$realtime, clock, reset, load, shiftreg, data, sel); //指定输出的信号
End

■ 关键词\$stop停止仿真





#### Verilog模块的测试 - 仿真时间与精度

■ 关键字timescale定义测试文件的单位时间, 和仿真的精度

'timescale reference\_time/precision

其中, reference\_time是单位时间的度量, precision决定了仿真的推进延迟精度, 同时也设置了仿真的推进步进单位。

#### 例如

```
'timescale 1 ns / 1 ps //度量参考为1ns, 精度为1ps #5 reset = 1; // 5个仿真时间延迟, 相当于5×1ns = 5ns 的仿真时间
```

■ 布局布线时将仿真的时延与和物理器件的时 延相关联







### Verilog仿真文件设计示例

```
■实例
`timescale 1ns/100ps
`include " ToTestModule.v"
module testclu;
reg Clk,Rst,C,Zero;
//加入激励信号
initial
  begin
  #0
    CIk=0;
   Rst=1;
   C=0;
```

```
#100 Rst=0;
 #200 Rst=1;
 #200 C=1;
 #200 $stop;
end
always #10 Clk=~Clk;
ToTestModule
  test(Clk,Rst,C,Zero);
endmodule
```





# 课程内容

- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介








#### Vivado设计套件简介

- ◆ Vivado 是 Xilinx 公司支持7系列, UltraScale 及 UltraScale+系列等更高性能FPGA而设计的开发工具
- ◆ Vivado的算法考虑到不断增长的FPGA容量的情况下 ,采用新的确定性布局布线和路由算法,对全局数据 结构具有相同的视图
- ◆ Vivado中除SDK和Vivado HLS之外的所有工具被集成在用户图形化接口中




#### Vivado数字逻辑开发流程

 





#### Vivado GUI

 














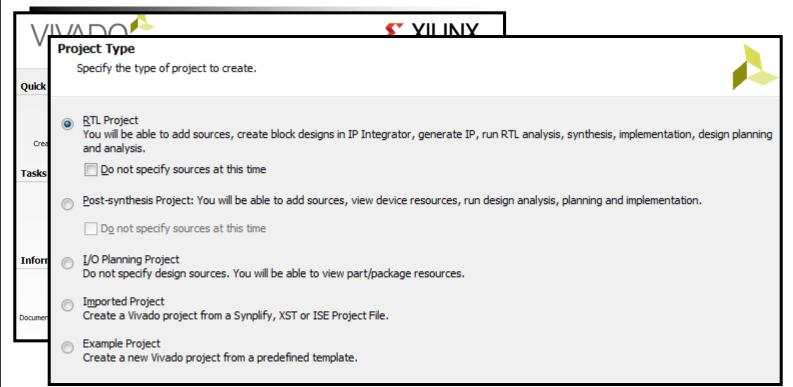



 


# 计算机组织与结构

 




# **订算机组织与结构**

 




# **计算机组织与结构**

 




 






 








 






 






 





 








#### P核

 








#### P核

 








#### 编辑源代码

 








#### 仿真: 创建测试文件/testbench

 









#### 仿真:编辑测试文件/testbench

 






#### 仿真: Simulation

 






 






 






 







 









#### 约束文件: 创建/添加XDC约束文件

 





#### 约束文件:编辑XDC约束文件

 





#### 设计约束/Specifying constraints

- ◆ XDC约束文件替代UCF约束
- ◆ XDC约束包含:
  - □ 工业标准Synopsys设计约束 (SDC)
  - □ Xilinx专有物理性约束
- ◆ XDC约束特性:
  - □ 不是简单的字符串,而是遵循Tcl语法的命令
  - □ 像Vivado Tcl解释器的任何其他Tcl命令一样解释
  - □ 与其他Tcl命令相同的方式读入与解析





#### 约束文件: UCF向XDC的迁移

UCF	SDC
TIMESPEC PERIOD	create_clock
	create_generated_clock
OFFSET = IN <x> BEFORE <clk></clk></x>	set_input_delay
OFFSET = OUT <x> BEFORE <clk></clk></x>	set_output_delay
FROM:TO "TS_"*2	set_multicycle_path
FROM:TO	set_max_delay
TIG	set_false_path
NET "clk_p" LOC = AD12	set_property LOC AD12 [get_ports clk_p]
NET "clk_p" IOSTANDARD = LVDS	set_property IOSTANDARD LVDS [get_ports clk_p]

Source: Vivado Design Suite Migration Methodology Guide (UG911) p 23







#### 约束文件: 举例

- ◆ 结合开发板的XDC文件进行解释
  - □ ISE约束文件: ucf

**# Buttons** 

NET "btnc" LOC=N17 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

# LEDs

NET "led<0>" LOC=H17 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

□ Vivado约束文件: xdc


#Buttons
set\_property -dict { PACKAGE\_PIN N17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get\_ports { BTNC }];
# LEDs
set\_property -dict { PACKAGE\_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get\_ports { LED[0] }];








## 约束: 输入输出规划IO Planning

 





### 约束: 输入输出规划IO Planning

 









## 约束: 输入输出规划IO Planning

 






#### 约束: 输入输出规划10 Planning

 





# 精细设计-原理图

 









# 精细设计-原理图

 






# 综合/Synthesis

 





# 综合/Synthesis

 








#### 应用/Implementation

 









#### 应用/Implementation

 






# 应用/Implementation

 






## 产生设计报告

 






# 生成Bit流文件 Generating Bitstream

 






# 硬件管理器: 打开目标设备

 






# 硬件管理器: 打开目标设备

 





# 硬件管理器:对设备进行编程

 





# 课程内容

- 一、数字系统设计的一些概念和技巧
- 二、VHDL与Verilog语言
- 三、硬件设计模块的仿真与测试
- 四、软件开发环境VIVADO
- 五、硬件平台简介







# 硬件资源与参考资源

- ◆ 开发板型号: Nexys 4 DDR
  - □ FPGA型号: Artix-7 / XC7A100T-1CSG324C
  - □ 用户使用手册和原理图
  - □ 开发板的Vivado配置文件
  - □ 约束文件XDC和UCF
- ◆ 资源链接



https://reference.digilentinc.com/reference/ programmable-logic/nexys-4-ddr/







# 使用开发板在Vivado中设计流程

创建工程 选择器件 创建导入 源文件 导入IP (可选)



进入开发 流程 导入约束 文件

◆ Vivado中配置开发板

https://reference.digilentinc.com/reference/software/vivado/board-files?redirect=1

◆ 编程步骤/LED&Switch

https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/nexys-4-ddr-programming-guide/start

◆ 示例程序/GPIO


https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/nexys-4-ddr-gpio-demo/start

State Key Laboratory of Millimeter Waves


 
# 设计的总体要求

- ◆ 善于利用按键、开关、LED灯、数码管的输入、输出与显示功能。
- ◆ 所设计的功能展示能够充分直观体现。
- ◆ 锁定管脚参考Nexys4 DDR的参考手册。





# **Q&A?**